

P3 实验设计报告

18373085 张海渝


一. 模块规格

1. NPC：(程序计数器)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	nPC1[31:0]	I	为 PC+4
2	nPC2[31:0]	I	为 PC+4+偏移量
3	nPC_sel2[31:0]	I	选择下一 PC 值
4	Reset	I	同步复位
5	Clk	I	时钟信号
6	NPC[31:0]	O	下一 PC 值

模块解释：

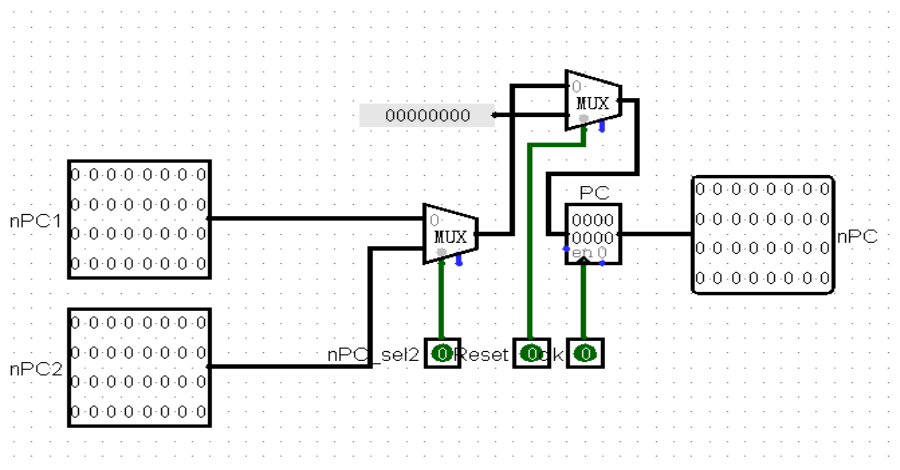- 通过选择器进行先选择下一 PC 值。
- 如果 Reset 信号有效时，用选择器将 PC 值复位。



图一：NPC 模块图

2. IM：(指令获取)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	PC[4:0]	I	指令地址

2	Instr	O	输出的机器码
---	-------	---	--------

模块解释：

1. PC[4:0]是当前 PC 值的第 6-2 位(因为 ROM 地址为 5 位，并且 PC 每次加 4，相当于 ROM 加 1)。
2. 用 ROM 存储机器码。

 


图 2：IM 模块图

3. GRF：(通用寄存器组，也称寄存器文件、寄存器堆)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	A1[4:0]	I	机器码的第 25-21 位，寄存器编号
2	A2[4:0]	I	机器码的第 20-16 位，寄存器编号
3	A3[4:0]	I	需要改变的寄存器
4	WD3[31:0]	I	寄存器需要改变为的值
5	Reset	I	同步复位信号
6	Clk	I	时钟信号
7	RegWrite	I	是否写入寄存器信号
8	RD1[31:0]	O	A1 寄存器中的值
9	RD2[31:0]	O	A2 寄存器中的值

模块解释：

- 1.0 号寄存器始终为 0，不改变。
- 2.一共有 32 个带有使能端的寄存器。

4. ALU：(算数逻辑单元)

序号	功能名称	方向	功能描述
----	------	----	------

1	A[31:0]	I	进行操作的第一个数
2	B[31:0]	I	进行操作的第二个数
3	ALUctr[2:0]	I	进行操作的方式
4	ALUresult[31:0]	O	计算后的结果

模块解释：

1. ALUctr=0: 输出 0 值
- ALUctr=1: 加法
- ALUctr=2: 减法
- ALUctr=3: 或 (or) 操作
- ALUctr=4: 输出 B 的值

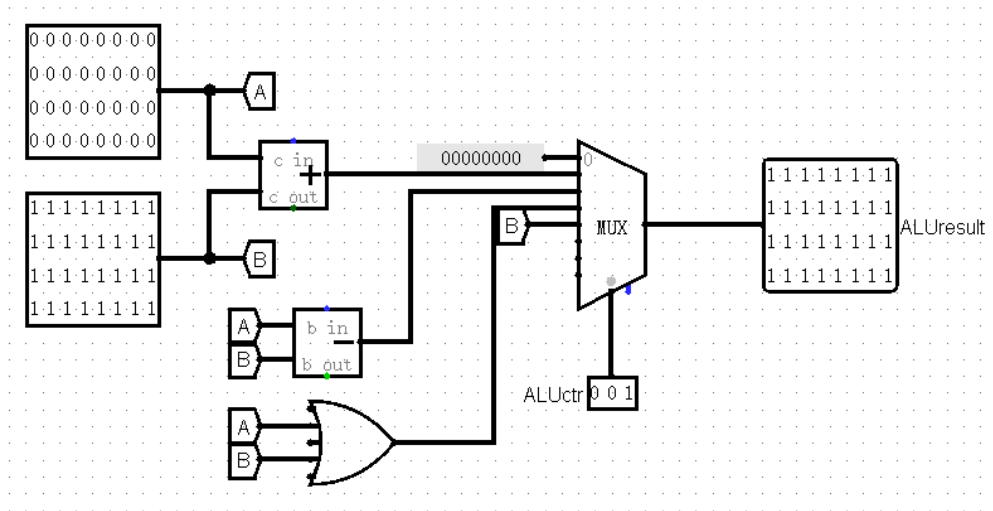


图 3：ALU 模块


5. DM: (数据存储器)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	A[4:0]	I	进行操作的数据的地址
2	WD[31:0]	I	数据
3	WE	I	控制是否 RAM 是否工作
4	Clk	I	时钟信号
5	RD	O	读出的数据

模块解释：

1. 此模块通过 RAM 存储数据。

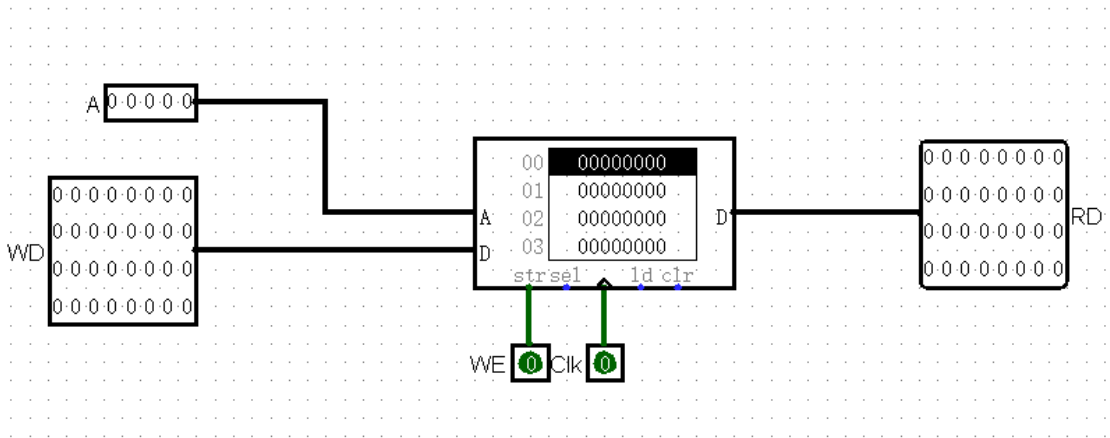2.RAM 的地址也为 5 位,所以进行操作的地址为 ALU 计算结果的 6-2 位。



图四：DM 模块图

6.EXT：(数据扩展器)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	IMM[15:0]	I	进行扩展的数
2	ExtOp[1:0]	I	扩展的方式
3	ExtIMM[31:0]	O	扩展后的数据

模块解释：

- 1. ExtOp=0: 前 16 位 0 扩展
- ExtOp=1: 符号扩展至 32 位
- ExtOp=2: 后 16 位补 0 扩展

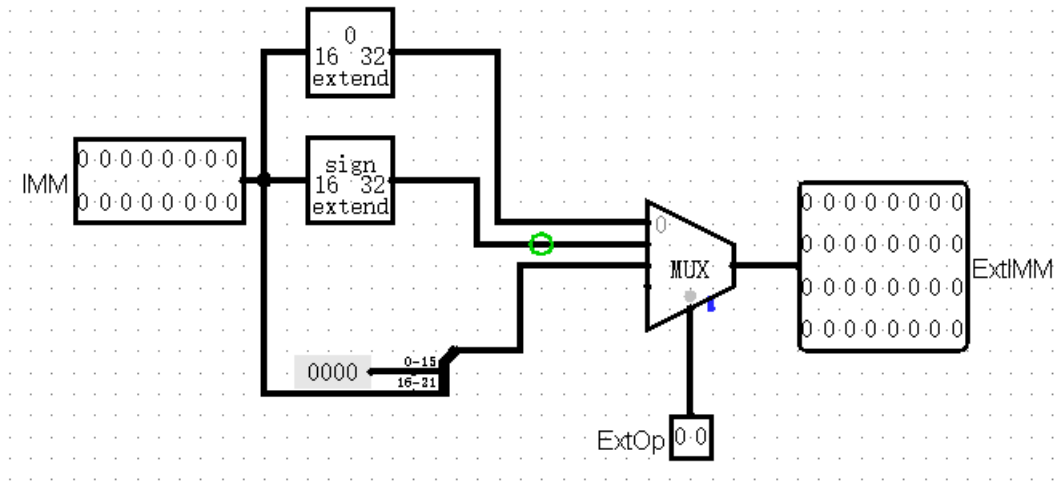



图 5：EXT 模块图

7. Control_Unit: (控制器)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	opcode[5:0]	I	Special
2	funct[5:0]	I	Function
3	RegDst	O	选择需要在 GRF 中写入数据的寄存器
4	ALUSrc	O	选择进行 ALU 操作的第二个操作数
5	MemtoReg	O	选择存入 GRF 中寄存器的数据
6	RegWrite	O	是否在 GRF 中写入控制信号
7	MemWrite	O	DM 中的 RAM 使能端控制信号
8	nPC_sel	O	选择下一 PC 值信号
9	ExtOp[1:0]	O	数据扩展方式
10	ALUctr[2:0]	O	ALU 进行操作的方式

模块解释:

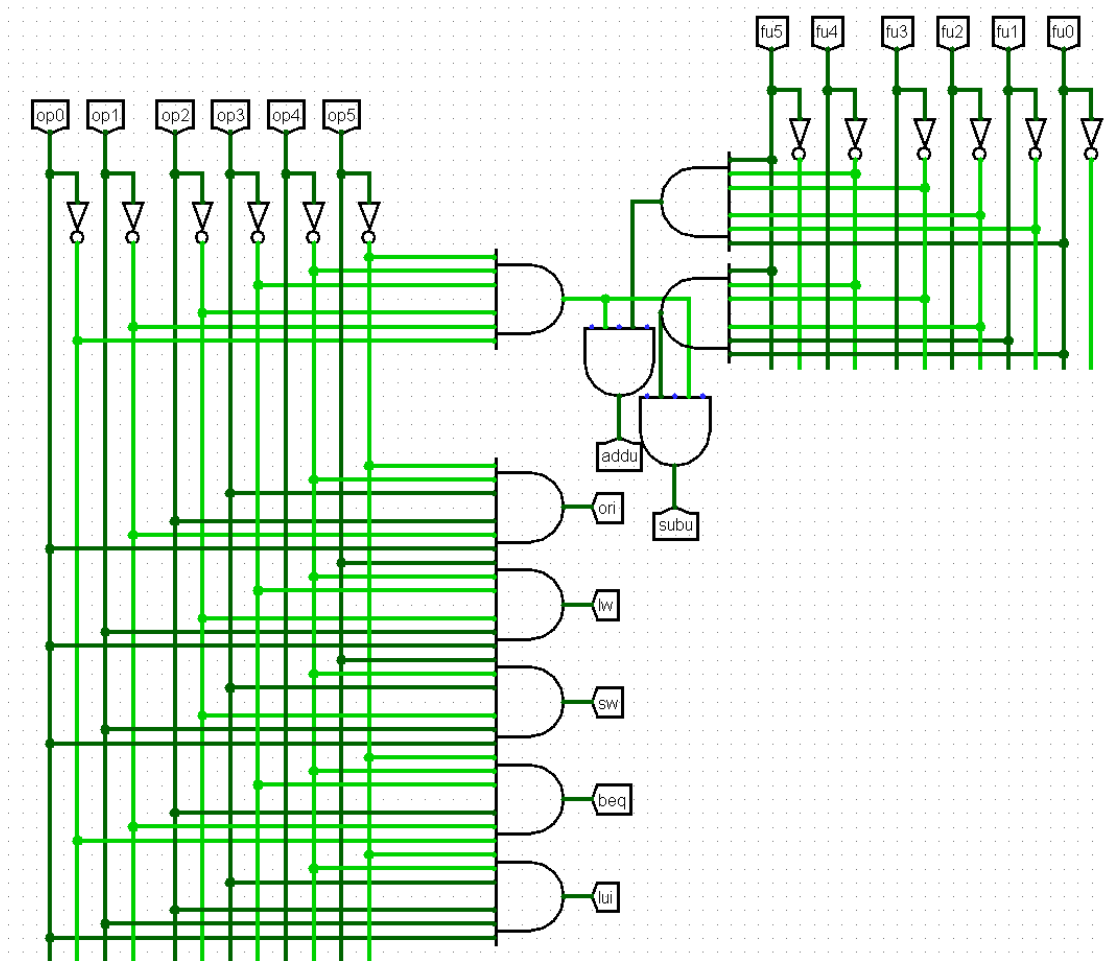1. 首先通过 opcode 与 funct 选择出此时进行操作的指令方式(与)。



2. 选择出指令的方式以后用真值表输出相应的信号值。

funct	100000	100010					
opcode	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111
	add	sub	ori	lw	sw	beq	lui
RegDst	1	1	0	0	x	x	0
ALUScr	0	0	1	1	1	0	1
MemtoReg	0	0	0	1	x	x	0
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
nPC_sel	0	0	0	0	0	1	0
ExtOp[1:0]	x	x	0	1	1	x	2
ALUctr[2:0]	1	2	3	1	1	2	4

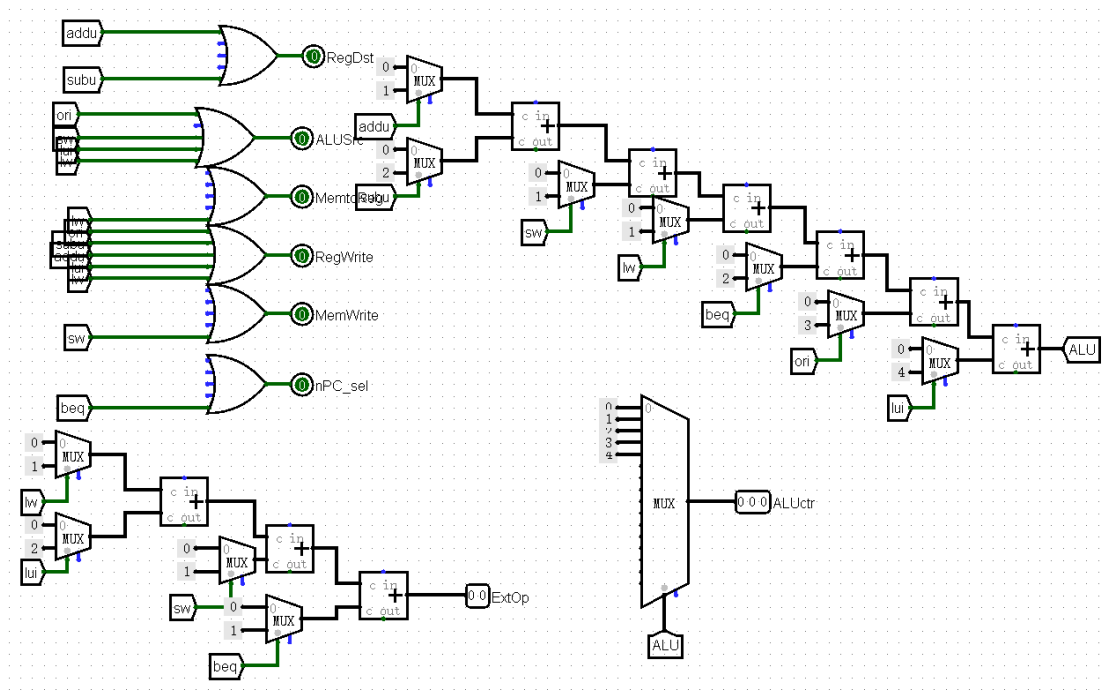


图 6: 信号输出

二. 测试代码

MIPS 测试:


代码:

```
.text
    ori $1,$0,0x1           #测试ori
    addu $8,$1,$2           #测试addu
    ori $0,$1,0x1111        #测试0号寄存器不能被改变
    ori $t1,$0,0x1000
    ori $t1,$t1,0x0111
    addu $t2,$t1,$t1
    subu $t3,$t1,$t2        #测试subu
    lui $t1,0x1             #测试lui
    addu $t1,$0,$t5
    beq $t1,$0,loop1        #测试beq
    lw $t2,0($0)           #测试lw
loop1:
    sw $t2,0($0)           #测试sw
```

结果:

Text Segment					Name	Number	Value
Offset	Address	Code	Basic	Source	\$hex		
	12288	0x34010001	ori \$t1, \$0, 1	2: ori \$t1, \$0, 0x1	\$t1	1	0
	12290	0x0024021	addu \$t1, \$t2	3: addu \$t1, \$t2	\$t0	2	0
	12296	0x34201111	ori \$t1, \$0, 4389	4: ori \$t1, \$0, 0x1111	\$t1	3	0
	12300	0x34301001	ori \$t1, \$0, 4096	5: ori \$t1, \$0, 0x1000	\$t0	4	0
	12304	0x32901111	ori \$t1, \$0, 273	6: ori \$t1, \$t1, 0x0111	\$t1	5	0
	12308	0x0129021	addu \$t0, \$t1, \$t2	7: addu \$t2, \$t1, \$t1	\$t3	6	0
	12312	0x0124822	addu \$t1, \$t1, \$t0	8: addu \$t3, \$t1, \$t2	\$t0	8	1
	12316	0x0c090001	lui \$t1, \$t1	9: lui \$t1, 0x1	\$t1	9	0
	12320	0x0004001	addu \$t1, \$t1, \$t3	10: addu \$t1, \$t1, \$t3	\$t3	10	8738
	12324	0x01370011	lbu \$t1, \$t1, \$t1	11: lbu \$t1, \$t1, 0x1	\$t3	11	-4389
	12328	0x0c040001	lw \$t1, \$t1, \$t1	12: lw \$t2, 0(\$t1)	\$t4	12	0
	12332	0x0c040001	sw \$t1, \$t1, \$t1	13: sw \$t2, 0(\$t1)	\$t5	13	0
					\$t6	14	0
					\$t7	15	0
					\$t0	16	0
					\$t1	17	0
					\$t2	18	0
					\$t3	19	0
					\$t4	20	0
					\$t5	21	0
					\$t6	22	0
					\$t7	23	0
					\$t8	24	0
					\$t9	25	0
					\$t0	26	0
					\$t1	27	0
					\$t2	28	0144
					\$t3	29	12288
					\$t4	30	0
					\$t5	31	0
					\$t6		12336
					\$t7		0
					\$t8		0

CPU:

 

$\text{RegDst} = \sim\text{op5} \sim\text{op4} \sim\text{op3} \sim\text{op2} \sim\text{op1} \sim\text{op0}$
 $\text{ALUSrc} = \sim\text{op5} \sim\text{op4} \text{op3} \text{op2} \sim\text{op1} \text{op0} + \text{op5} \sim\text{op4} \sim\text{op3} \sim\text{op2} \text{op1} \text{op0} + \text{op5} \sim\text{op4}$
 $\text{op3} \sim\text{op2} \text{op1} \text{op0} + \sim\text{op5} \sim\text{op4} \text{op3} \text{op2} \text{op1} \text{op0}$
 $\text{MemtoReg} = \text{op5} \sim\text{op4} \sim\text{op3} \sim\text{op2} \text{op1} \text{op0}$
 $\text{RegWrite} = \sim\text{op5} \sim\text{op4} \sim\text{op3} \sim\text{op2} \sim\text{op1} \sim\text{op0} + \sim\text{op5} \sim\text{op4} \text{op3} \text{op2} \sim\text{op1} \text{op0} + \text{op5}$
 $\sim\text{op4} \sim\text{op3} \sim\text{op2} \text{op1} \text{op0}$
 $\text{MemWrite} = \text{op5} \sim\text{op4} \text{op3} \sim\text{op2} \text{op1} \text{op0}$
 $\text{nPC_sel} = \sim\text{op5} \sim\text{op4} \sim\text{op3} \text{op2} \sim\text{op1} \sim\text{op0}$
 $\text{ExtOp}[0] = \text{op5} \sim\text{op4} \sim\text{op3} \sim\text{op2} \text{op1} \text{op0} + \text{op5} \sim\text{op4} \text{op3} \sim\text{op2} \text{op1} \text{op0}$
 $\text{ExtOp}[1] = \sim\text{op5} \sim\text{op4} \text{op3} \text{op2} \text{op1} \text{op0}$

2. 化简：

$\text{RegDst} = \sim\text{op0}$
 $\text{ALUSrc} = \text{op0}$
 $\text{MemtoReg} =$
 $\text{RegWrite} = \sim\text{op3} \sim\text{op2} + \sim\text{op5} \text{op3}$
 $\text{MemWrite} = \text{op3} \sim\text{op2}$
 $\text{nPC_sel} = \sim\text{op3} \text{op2}$

3. 因为此时机器码全为 0，此时 RegWrite，MemWrite 都为 0，所以不会影响数据的改变，又因为 nPC_sel 为 0，所以 PC 的值也就是加 4 不会产生影响，所以没关系。

(LO,T4)：

1. 即如果数据开头的地址不是 0 的时候需要将地址进行修改，所以可以多加一个 DM 片选信号，所以就可以通过将偏移量加上这个地址与偏移量之间进行选择，如果需要改变的时候置 DM 片选信号为 1，其余时候为 0 即可。
2. 优势：形式验证是对指定描述的所有可能的情况进行验证，覆盖率达到了 100%；形式验证技术是借用数学上的方法将待验证电路和功能描述或参考设计直接进行比较，不需要开发测试激励；形式验证的验证时间短，可以很快发现和改正电路设计中的错误，可以缩短设计周期

劣势：这种方法需要进行大量的数学推演，容易出错，没有机器验算更加准确，当设计的电路很大的时候，很容易出现一些 BUG，而且这种方法的工作量会大于相比于测试这一种方法。