

P5 实验设计报告

18373085 张海渝

一. 数据通路

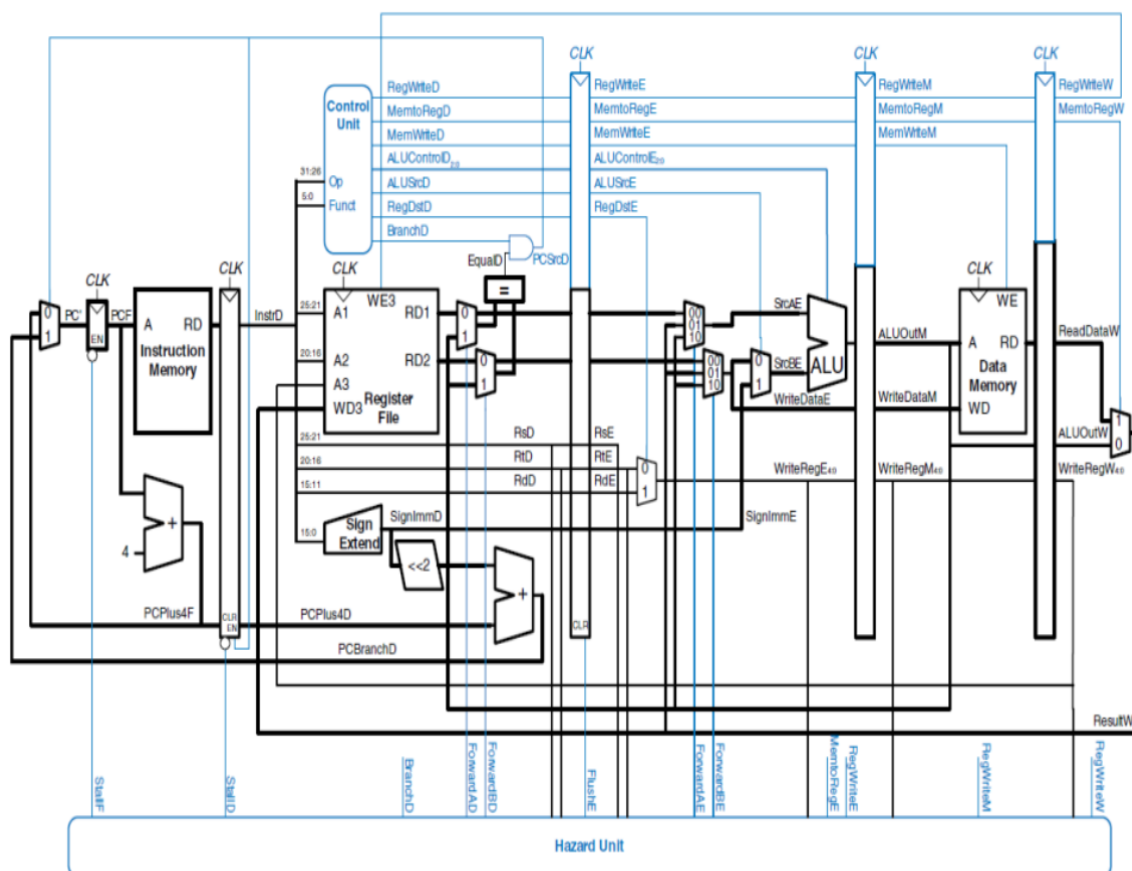


图 1：数据通路（以此图为基础，之后会说明修改的地方）

二. 模块规格

1. GetNpc：（程序计数器）

序号	功能名称	方向	功能描述
1	npc[31:0]	I	为下一 PC 值
2	reset	I	复位信号
3	clk	I	时钟信号
4	En	I	使能信号
5	PC[31:0]	O	当前 D 寄存器之前的 PC 值

模块解释：

1. 如果 Reset 信号有效时，用选择器将 PC 值复位。
2. 解释 En 信号：当需要暂停时，即 D 寄存器需要暂停的时候，需要对该模块不能向下传值，即保持 D 寄存器之前的 PC 值不被修改。

2. IM：（指令获取）

序号	功能名称	方向	功能描述
1	add[9:0]	I	指令地址
2	Instr	O	输出的机器码

模块解释：

1. add[11:2]是当前 PC 值的第 6-2 位(因为 ROM 地址为 5 位，并且 PC 每次加 4，相当于 ROM 加 1)。
2. 用\$readmemh 载入机器码。
3. 用寄存器储存机器码。

```
module IM(  
    input  [9:0] add,  
    output [31:0] Instr  
);  
reg [31:0] ROM [1023:0];  
initial begin  
    $readmemh("code.txt",ROM);  
end  
assign Instr=ROM[add];  
endmodule
```

图 2：IM 模块代码图

3. GRF：（通用寄存器组，也称寄存器文件、寄存器堆）

序号	功能名称	方向	功能描述
1	pc[31]	I	当前 PC 值
2	A1[4:0]	I	机器码的第 25-21 位，寄存器编号
3	A2[4:0]	I	机器码的第 20-16 位，寄存器编号
4	A3[4:0]	I	需要改变的寄存器
5	WD3[31:0]	I	寄存器需要改变为的值
6	reset	I	同步复位信号
7	clk	I	时钟信号

8	WE	I	是否写入寄存器信号
9	RD1[31:0]	O	A1 寄存器中的值
10	RD2[31:0]	O	A2 寄存器中的值

模块解释：

1.0号寄存器始终为0，不改变。

2.一共有32个带有使能端的寄存器。

3.需要注意：首先这一模块是在D/E级，其次PC值并不是D级的PC值而是通过W级传输过来的值，WD3以及WE都是通过W级传输过来的，还需要注意RD1,RD2并不是准确值，即并不是准确的寄存器里面的值，后面会通过转发暂停机制实现准确。

```

reg [31:0] a [31:0];
integer i;
initial begin
    for(i=0;i<=31;i=i+1) begin
        a[i]=0;
    end
end

assign RD1=a[A1];
assign RD2=a[A2];

always@(posedge clk) begin
    if(reset==1) begin
        for(i=0;i<=31;i=i+1) a[i]<=0;
    end
    else begin
        if(WE==1) begin
            if(A3!=0) begin
                $display("%d@%h: %d <= %h", $time, pc, A3,WD3);
                a[A3]<=WD3;
            end
        end
    end
end
end

```

图 3：GRF 模块部分代码

4.ALU：（算数逻辑单元）

序号	功能名称	方向	功能描述
1	A[31:0]	I	进行操作的第一个数
2	B[31:0]	I	进行操作的第二个数
3	ALUctr[2:0]	I	进行操作的方式

4	ALUresult[31:0]	O	计算后的结果
---	-----------------	---	--------

模块解释：

1. ALUctr=0: 输出 0 值

ALUctr=1: 加法

ALUctr=2: 减法

ALUctr=3: 或 (or) 操作

ALUctr=4: 输出 B 的值

ALUctr=其他: 输出 0

2. 此模块存在于 E/M 级，需要注意其两个操作数的正确与否，需要通过转发机制实现，会在后面详细说明。

```

module ALU(A,B,ALUctr,ALUresult);
    input [31:0] A;
    input [31:0] B;
    input [2:0] ALUctr;
    output reg [31:0] ALUresult;
    always@(*) begin
        if(ALUctr==0) ALUresult<=0;
        else if(ALUctr==1) ALUresult<=A+B;
        else if(ALUctr==2) ALUresult<=A-B;
        else if(ALUctr==3) ALUresult<=A|B;
        else if(ALUctr==4) ALUresult<=B;
        else ALUresult<=0;
    end
endmodule

```

图 4: ALU 模块代码图

4. DM: (数据存储器)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	addr[9:0]	I	进行操作的数据的地址
2	din[31:0]	I	数据
3	WE	I	控制是否 RAM 是否工作
4	Clk	I	时钟信号
5	Dout[31:0]	O	读出的数据
6	pc	I	当前 PC 值

模块解释：

1. 此模块通过一组寄存器，此模块在 M 级。

2.因为模块容量为 4kb，所以进行操作的地址为 M/W 级 ALUoutM 计算结果的 11-2 位。且 PC 值为 M 级的 PC 值，会在前面进行传输下来。

3.用 ans 代表当前 addr 的 32 位表达值。

```
module DM(pc,clk,reset,MemWrite,addr,din,dout);
    input [31:0] pc;
    input clk;
    input reset;
    input MemWrite;
    input [9:0] addr;
    input [31:0] din;
    output [31:0] dout;

    reg [31:0] a [1023:0];
    wire [31:0] ans;
    integer i;
    initial begin
        for(i=0;i<=1023;i=i+1) a[i]=0;
    end
    assign dout=a[addr];
    assign ans={20'b0,addr[9:0],2'b0};
    always@(posedge clk) begin
        if(reset==1) begin
            for(i=0;i<=1023;i=i+1) a[i]<=0;
        end
        else begin
            if(MemWrite==1) begin
                $display("%d@%h: *%h <= %h",$time,pc, ans,din);
                a[addr]<=din;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

图 5: DM 模块代码图

6.EXT: (数据扩展器)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	IMM[15:0]	I	进行扩展的数
2	ExtOp[1:0]	I	扩展的方式
3	ExtIMM[31:0]	O	扩展后的数据

模块解释：

- 1. ExtOp=0: 前 16 位 0 扩展
ExtOp=1: 符号扩展至 32 位
ExtOp=2: 后 16 位补 0 扩展
- 2. 用 ans（一个寄存器）以及 for 循环的利用实现。
- 3. 此模块存在于 D/E 级，会在 D/E 级

```

reg [31:0] ans;
integer i;
initial begin
ans=0;
end
assign ExtIMM=ans;
always@(*) begin
    if(ExtOp==0) begin
        for(i=31;i>=0;i=i-1) begin
            if(i>=16) begin
                ans[i]<=0;
            end
            else ans[i]<=IMM[i];
        end
    end
    else if(ExtOp==1) begin
        for(i=31;i>=0;i=i-1) begin
            if(i>=16) begin
                ans[i]<=IMM[15];
            end
            else ans[i]<=IMM[i];
        end
    end
    else if(ExtOp==2) begin
        for(i=31;i>=0;i=i-1) begin
            if(i>=16) begin
                ans[i]<=IMM[i-16];
            end
            else ans[i]<=0;
        end
    end
end
endmodule

```

图 6: EXT 模块代码图

7. Control: (控制器)

序号	功能名称	方向	功能描述
1	opcode[5:0]	I	Special
2	funct[5:0]	I	Function
3	RegDst[1:0]	O	选择需要在 GRF 中写入数据的寄存器
4	ALUSrc	O	选择进行 ALU 操作的第二个操作数
5	MemtoReg[1:0]	O	选择存入 GRF 中寄存器的数据
6	RegWrite	O	是否在 GRF 中写入控制信号
7	MemWrite	O	DM 中的 RAM 使能端控制信号

8	nPC_sel[1:0]	O	选择下一 PC 值信号
9	ExtOp[1:0]	O	数据扩展方式
10	ALUctr[2:0]	O	ALU 进行操作的方式

模块解释：

1. 首先通过 opcode 与 funct 选择出此时进行操作的指令方式。
2. 通过 if_else 语句实现控制信号的选择。
3. RegDst==2 时选择 31 号寄存器, MemtoReg==2 是选择 PC+8(因为延迟槽), 为了实现 jal 指令。
4. npc_sel==0: 其他指令
npc_sel==1: beq
npc_sel==2: jal or j
npc_sel==3: jr
5. 此模块在 D/E 级操作, 后面会将这些产生的控制信号, 在后面需要的地方进行传输, 保证正确性。

funct	100000	100010					
opcode	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111
	add	sub	ori	lw	sw	beq	lui
RegDst[1:0]	1	1	0	0	x	x	0
ALUScr	0	0	1	1	1	0	1
Memto [1:0]	0	0	0	1	x	x	0
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
nPC_sel[1:0]	0	0	0	0	0	1	0
ExtOp[1:0]	x	x	0	1	1	x	2
ALUctr[2:0]	1	2	3	1	1	2	4

图七：信号输出真值表 (Memto 代表 MemtoReg)

funct	001000	000000		
-------	--------	--------	--	--

opcode	000000	000000	000011	000010
	jr	nop	jal	j
RegDst[1:0]	0	0	2	0
ALUScr	0	0	0	0
Memto [1:0]	0	0	2	0
RegWrite	0	0	1	0
MemWrite	0	0	0	0
nPC_sel[1:0]	3	0	2	2
ExtOp[1:0]	0	0	0	0
ALUctr[2:0]	0	0	0	0
npc_sel3	1	0	1	0
npc_sel4	1	0	0	0

图七（续）：信号输出真值表（Memto 代表 MemtoReg）

三. 流水线 CPU 各级传输及操作

1.D 级

1. 传输信号：InstrD（来自于 Instr@F）,pc4D（pc4@F）,pcD(pc@F）。
2. 使能端 En,当需要暂停的时候需要将 D 级寄存器锁住，不再传输，当 reset 的时候也需要将其锁住，以免使第一条指令工作多次。
3. 此级进行 GRF 读取操作以及 EXT 扩展操作和 Control 的操作。
4. 还需要进行 B/J 类型指令跳转的选择，通过 npc_sel 进行选择，在上面已经解释了 npc_sel 的含义。
- 5.在进行 beq 指令的时候在这一级会进行一次比较，从而选择 npc_sel 的终值。
- 6.以后只用传输 Control 翻译出来的信号即可。

2.E 级

- 1.传输信号：A1E(A1D@D),A2E(A2D@D),A3E(A3D@D),
Data1E(Data1D@D),Data2E(Data2D@D),EXTIMME(EXTIMMD@D),RegDstE(RegDstD@D),ALUSrcE(ALUSrcD@D),MemtoRegE(MemtoRegD@D),RegWriteE(RegWriteD@D)

gWriteD@D),MemWriteE(MemWriteD@D),ALUctrE(ALUctrD@D),opcodeE(opcodeD@D),functE(functD@D),pcE(pcD@D)。

2. 信号解释, 其中 A1E,A2E,A3E 代表进行操作的寄存器编号, Data1E,Data2E 分别为 A1E,A2E 为转发以后的值 (不一定为当前的准确值, 因为可能在 D 级时这两个数据未被使用, 于是可能在 E 级的转发器中更新)。其余的为 ControlD 控制信号传输。

3. 此级进行操作的有 ALU 模块。

4. 需要注意在此级就选择出来了会进行回写的寄存器编号, 命名为 WriteRegE。还需要注意在此级仍需转发, 以免进行操作的数据为错误数据。

3.M 级

1. 传输信号:

WriteDataM(WriteDataE@E),WriteRegM(WriteRegE@E),MemtoRegM(MemtoRegE@E),RegWriteM(RegWriteE@E),MemWriteM(MemWriteE@E),opcodeM(opcodeE@E),functM(functE@E),pcM(pcE@E),ALUoutM(ALUoutE@E)。

2. 信号解释: WriteDataM 为向 DM 中写入的值, ALUoutM 为在 E 级中 ALU 中计算出来的值。其余的为控制信号传输。

3. 此级需要进行操作的是 DM 模块。

4.W 级

1.传输信号:

ALUoutW(ALUoutM@M),DMoutW(DMoutM@M),pcW(pcM@M),MemtoRegW(MemtoRegM@M),RegWriteW(RegWriteM@M),opcodeW(opcodeM@M),functW(functM@M),WriteRegW(WriteRegM@M)。

2. 其中需要选择出回写的值, 记即在 ALUoutW ,DMoutW, pcW+8 中进行选择出最后的值。(因为延迟槽所以需要 pcW+8)。选择出来值为 ResultW。

四. 转发与暂停机制的实现

1.转发机制:

1.实现的方法: 暴力转发。即在每一级中找到需要的更新转发的值, 找到在后面需要转发过来的值, 用一个选择器进行选择, 其中转发需要的条件是满足

寄存器编号一样且不为 0，并且此时得到了该周期的值。

2.需要转发的地方：D 级的 GRF 出来的 RD1,RD2 值，这是因为这是读出了其中两个寄存器的值，当进行 beq 的值的时候需要在 D 级就进行比较，所以需要最新的值。RD1 转发以后的值记为 Data1D,RD2 转发以后的值记为 Data2D，按照数据通路可知转发来自于本身的价值 (RD1),E 级的 EXIMME,M 级的 ALUoutM 以及 W 级的 ResultW。用 ForwardAD, ForwardBD 代表选择信号。E 级的 Data1E,Data2E 需要转发，转发至本身的价值 (Data1E)，M 级的 ALUoutM 以及 W 级的 ResultW，用 ForwardAE,ForwarBE 表示选择信号。

```
module Forward_unit_2(WriteRegM,RegWriteM,WriteRegW,RegWriteW,A,Forward);
    input [4:0] WriteRegM;
    input RegWriteM;
    input [4:0] WriteRegW;
    input RegWriteW;
    input [4:0] A;
    output reg [1:0] Forward;

    always@(*) begin
        if(RegWriteM==1&&WriteRegM==A&&A!=0) Forward<=1;
        else if(RegWriteW==1&&WriteRegW==A&&A!=0) Forward<=2;
        else Forward<=0;
    end
endmodule
```

图 7: Forward 选择信号示意图

2.暂停机制：

- 1.暂停机制是为了解决转发机制解决不了的问题。
- 2.首先用 Tuse 代表该条指令在进入 D 级以后的第几个周期需要用到寄存器中的值,Tnew 代表在流水线中的 E,M 级中需要几个周期才能得到最新的值(比如 beq 的 Tuse 等于 0，E 级的 lw 等于 2)。
- 3. 当 Tuse<后面的任何一级的 Tnew 时需要暂停，暂停时进行的操作作为 E 级注入一个空操作，D 级停止传输，pc 停止传输。

	Tuse-A1	Tuse-A2	E-Tnew	M-Tnew
addu	1	1	1	0
subu	1	1	1	0
ori	1	1	1	0
lw	1		2	1
sw	1	1	0	0

beq	0	0		
lui			0	0
jal			2	1
jr	0			

```

wire [1:0] Tuse_rs,Tuse_rt;
assign Tuse_rs=(opcodeD==0&&functD==33)?1:
               (opcodeD==0&&functD==35)?1:
               (opcodeD==13)?1:
               (opcodeD==35)?1:|
               (opcodeD==43)?1:
               (opcodeD==4)?0:
               (opcodeD==0&&functD==8)?0:
               2;
assign Tuse_rt=(opcodeD==0&&functD==33)?1:
               (opcodeD==0&&functD==35)?1:
               (opcodeD==43)?2:
               (opcodeD==4)?0:
               2;
wire [1:0] Tnew_E;
assign Tnew_E=(opcodeE==0&&functE==33)?1:
               (opcodeE==0&&functE==35)?1:
               (opcodeE==13)?1:
               (opcodeE==35)?2:
               (opcodeE==3)?2:
               0;
wire [1:0] Tnew_M;
assign Tnew_M=(opcodeM==35)?1:
               (opcodeM==3)?1:
               0;
assign stall=(A1D==WriteRegE&&RegWriteE==1&&Tuse_rs<Tnew_E)|
              (A1D==WriteRegM&&RegWriteM==1&&Tuse_rs<Tnew_M)|
              (A2D==WriteRegE&&RegWriteE==1&&Tuse_rt<Tnew_E)|
              (A2D==WriteRegM&&RegWriteM==1&&Tuse_rt<Tnew_M);

```

图 8: Tuse, Tnew 代码

五. 测试代码: (思考题)

1.R 型指令 (addu 为例):

测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列	解决方法
R-M-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 addu \$4,\$1,\$2	转发
R-M-RT	subu	E	rt	subu \$1,\$2,\$3 addu \$4,\$2,\$1	转发
R-W-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 nop addu \$4,\$1,\$2	转发
R-W-RT	subu	E	rt	subu \$1,\$2,\$3 nop addu \$4,\$2,\$1	转发
I-M-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1111 addu \$3,\$1,\$2	转发

I-M-RT	ori	E	rt	ori \$1,\$0,0x1111 addu \$3,\$2,\$1	转发
I-W-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1111 nop addu \$3,\$1,\$2	转发
I-W-RT	ori	E	rt	ori \$1,\$0,0x1111 nop addu \$3,\$2,\$1	转发
LD-W-RS	lw	E	rs	lw \$1,0(\$2) nop addu \$3,\$1,\$2	转发
LD-W-RT	lw	E	rt	lw \$1,0(\$2) nop addu \$3,\$2,\$1	转发
LD-M-RS	lw	E	rs	lw \$1,0(\$2) addu \$3,\$1,\$2	暂停
LD-M-RT	lw	E	rt	lw \$1,0(\$2) addu \$3,\$1,\$2	暂停
LD-E-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) addu \$3,\$1,\$2	暂停
LD-E-RT	lw	D	rt	lw \$1,0(\$2) addu \$3,\$1,\$2	暂停
JAL-M-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: addu \$1,\$31,\$0	转发
JAL-M-RT	jal	D	rt	jal dfs nop dfs: addu \$1,\$0,\$31	转发
JAL-W-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: nop addu \$1,\$31,\$0	转发
JAL-W-RT	jal	D	rt	jal dfs nop dfs: nop addu \$1,\$0,\$31	转发

2.I 型指令 (ori 为例):

测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列	解决方法
------	------	------	-------	------	------

R-M-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 ori \$4,\$1,0x1111	转发
R-W-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 nop ori \$4,\$1,0x1111	转发
I-M-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1110 ori \$2,\$1,0x1111	转发
I-W-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1110 nop ori \$3,\$1,0x1111	转发
LD-W-RS	lw	E	rs	lw \$1,0(\$2) nop ori \$3,\$1,0x0	转发
LD-M-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) nop ori \$3,\$1,\$2	暂停
LD-E-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) ori \$3,\$1,\$2	暂停
JAL-M-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: ori \$1,\$31,0x0	转发
JAL-W-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: nop ori \$1,\$31,0x0	转发

3.LD 型指令 (lw 为例):

测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列	解决方法
R-M-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 lw \$4,0(\$1)	转发
R-W-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 nop lw \$4,0(\$1)	转发
I-M-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1110 lw \$4,0(\$1)	转发
I-W-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1110 nop lw \$4,0(\$1)	转发
LD-W-RS	lw	E	rs	lw \$1,0(\$2) nop lw \$4,0(\$1)	转发

LD-M-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) nop lw \$4,0(\$1)	转发
LD-E-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) lw \$4,0(\$1)	暂停
JAL-M-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: lw \$4,0(\$31)	转发
JAL-W-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: nop lw \$4,0(\$31)	转发

4.Store 型指令 (sw 为例):

测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列	解决方法
R-M-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 sw \$4,0(\$1)	转发
R-M-RT	subu	E	rt	subu \$1,\$2,\$3 sw \$1,0(\$0)	转发
R-W-RS	subu	E	rs	subu \$1,\$2,\$3 nop sw \$4,0(\$1)	转发
R-W-RT	subu	E	rt	subu \$1,\$2,\$3 nop sw \$1,0(\$0)	转发
I-M-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1110 sw \$4,0(\$1)	转发
I-W-RS	ori	E	rs	ori \$1,\$0,0x1110 nop sw \$4,0(\$1)	转发
I-M-RT	ori	E	rt	ori \$1,\$0,0x1110 sw \$1,0(\$0)	转发
I-W-RT	ori	E	rt	ori \$1,\$0,0x1110 nop sw \$1,0(\$0)	转发
LD-W-RS	lw	E	rs	lw \$1,0(\$2) nop sw \$4,0(\$1)	转发
LD-W-RT	lw	E	rt	lw \$1,0(\$2) nop sw \$1,0(\$0)	转发

LD-M-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) nop sw \$4,0(\$1)	转发
LD-M-RT	lw	D	rt	lw \$1,0(\$2) nop sw \$1,0(\$0)	转发
LD-E-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) sw \$4,0(\$1)	暂停
LD-E-RT	lw	D	rt	lw \$1,0(\$2) sw \$1,0(\$0)	转发
JAL-M-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: sw \$4,0(\$31)	转发
JAL-W-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: nop sw \$4,0(\$31)	转发

5.B 型指令 (beq 为例):

测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列	解决方法
R-E-RS	subu	D	rs	subu \$1,\$2,\$3 beq \$1,\$2,loop	暂停
R-E-RT	subu	D	rt	subu \$1,\$2,\$3 beq \$2,\$1,loop	暂停
R-M-RS	subu	D	rs	subu \$1,\$2,\$3 nop beq \$1,\$2,loop	转发
R-M-RT	subu	D	rt	subu \$1,\$2,\$3 nop beq \$2,\$1,loop	转发
I-E-RS	ori	D	rs	ori \$1,\$2,0x1111 beq \$1,\$2,loop	暂停
I-E-RT	ori	D	rt	ori \$1,\$2,0x1111 beq \$2,\$1,loop	暂停
I-M-RS	ori	D	rs	ori \$1,\$2,0x1111 nop beq \$1,\$2,loop	转发
I-M-RT	ori	D	rt	ori \$1,\$2,0x1111 nop beq \$2,\$1,loop	转发
LD-E-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) beq \$1,\$2,loop	暂停

LD-E-RT	lw	D	rt	lw \$1,0(\$2) beq \$2,\$1,loop	暂停
LD-M-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) nop beq \$1,\$2,loop	暂停
LD-M-RT	lw	D	rt	lw \$1,0(\$2) nop beq \$2,\$1,loop	暂停
LD-W-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) nop nop beq \$1,\$2,loop	转发
LD-W-RT	lw	D	rt	lw \$1,0(\$2) nop nop beq \$2,\$1,loop	转发
JAL-M-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: beq \$4,\$31,loop	暂停
JAL-M-RT	jal	D	rt	jal dfs nop dfs: beq \$31,\$4,loop	暂停
JAL-W-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: nop beq \$4,\$31,loop	转发
JAL-W-RT	jal	D	rt	jal dfs nop dfs: nop beq \$31,\$4,loop	转发

6.jr 指令:

测试类型	前序指令	冲突位置	冲突寄存器	测试序列	解决方法
R-E-RS	subu	D	rs	subu \$1,\$2,\$3 jr \$1	暂停
R-M-RS	subu	D	rs	subu \$1,\$2,\$3 nop jr \$1	转发
I-E-RS	ori	D	rs	ori \$1,\$2,0x1111 jr \$1	暂停

I-M-RS	ori	D	rs	ori \$1,\$2,0x1111 nop jr \$1	转发
LD-E-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) jr \$1	暂停
LD-M-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) nop jr \$1	暂停
LD-W-RS	lw	D	rs	lw \$1,0(\$2) nop nop jr \$1	转发
JAL-M-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: jr \$31	暂停
JAL-W-RS	jal	D	rs	jal dfs nop dfs: nop jr \$31	转发